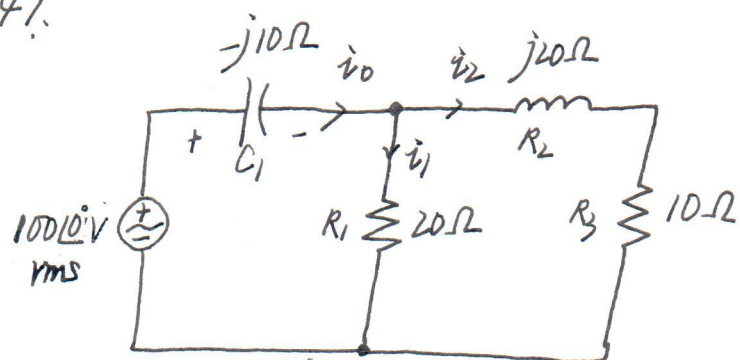


4/.



$$Z_{\#} = \frac{20 \cdot (10 + j20)}{20 + (10 + j20)} = 10.77 + j6.15 \Omega$$

$$Z_{all} = Z_{\#} - j10 = 10.77 + j6.15 - j10 = 10.77 - j3.85 \Omega = 11.44 \angle -19.67^\circ$$

$$\therefore i_0 = \frac{100 \angle 0^\circ}{Z_{all}} = \frac{100 \angle 0^\circ}{11.44 \angle -19.67^\circ} = 8.23 + j2.94 = 8.74 \angle 19.66^\circ$$

$$i_1 = \frac{(10 + j20)}{20 + (10 + j20)} \cdot i_0 = 3.53 + j4.12 = 5.43 \angle 49.4^\circ$$

$$i_2 = \frac{20}{20 + (10 + j20)} \cdot i_0 = 4.7 - j1.17 = 4.84 \angle -14^\circ$$

$$P_S = 100 \angle 0^\circ \cdot 8.74 \angle -19.66^\circ = 874 \angle -19.66^\circ = 823 - j294 \text{ VA}$$

$$P_{C1} = -j10 \cdot i_0^2 = 483.9 - j590.9 \text{ VA}$$

$$P_{R1} = 20 \cdot i_1^2 = -90.3 + j581.7 \text{ VA}$$

$$P_{R2} = j20 \cdot i_2^2 = 219.96 + j414.4 \text{ VA}$$

$$P_{R3} = 10 \cdot i_2^2 = 207.2 - j109.98 \text{ VA}$$