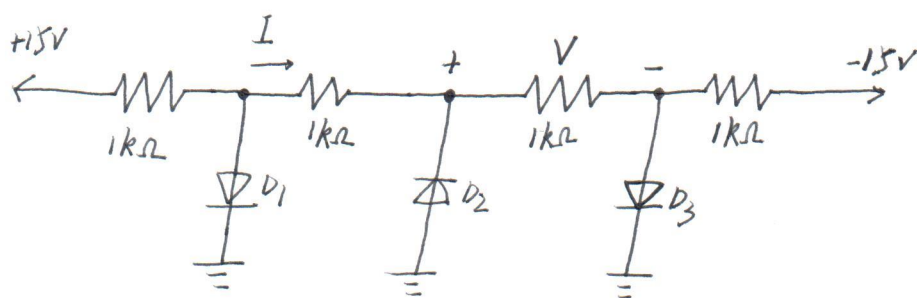


1.17


(a)


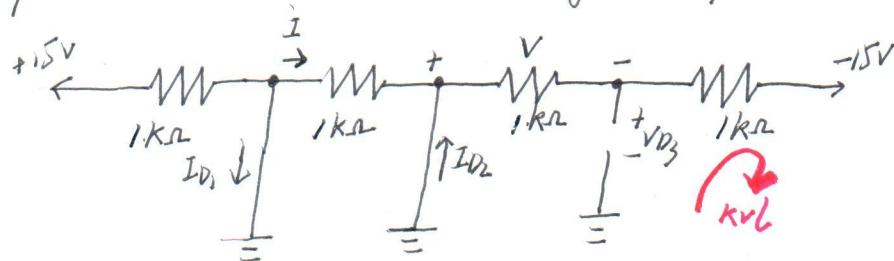
## SOLUTION

Step 1: assuming that  $D_1$  &  $D_2$  are on and  $D_3$  is off

Step 2: with  $D_1$  &  $D_2$  on and  $D_3$  off the equivalent circuit is shown below.



$$I_{D1} = 15V / 1k\Omega = 15mA$$

$$I = (0 - 0)V / 1k\Omega = 0A$$

$$I_{D2} = 15V / (1 + 1)k\Omega = 7.5mA$$

According to Kirchhoff's voltage law:

$$\begin{cases} V_{D3} = 1k\Omega \times I_{D2} - 15V \\ I_{D2} = 7.5mA \end{cases}$$

$$\therefore V_{D3} = -7.5V$$

$$V = 1k\Omega \times I_{D2} = 1k\Omega \times 7.5mA = 7.5V$$

Step 3:

$$I_{D1} = 15mA > 0$$

$$I_{D2} = 7.5mA > 0$$

$$V_{D3} = -7.5V < 0$$

$\therefore$  The assumption above is right, and  $I = 0A$ ,  $V = 7.5V$