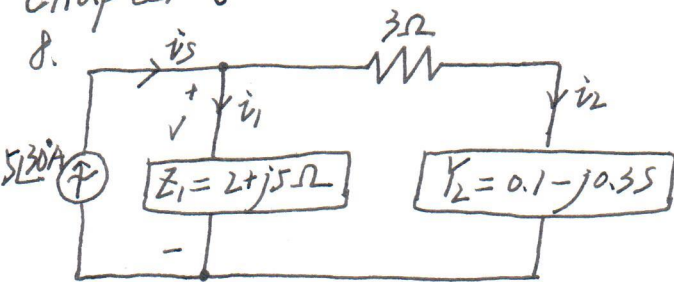


chapter 8



- (a) dissipated in the 3-Ω resistor
(b) generated by the source

$$Z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{1}{0.1 - j0.3 S} = 1 + j3 \Omega$$

$$\begin{cases} i_1 + i_2 = 5 \angle 30^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2} + j\frac{5}{2} \\ i_1 \cdot Z_1 = i_2 \cdot (Z_2 + 3) \Rightarrow i_1 (2 + j5) = i_2 (1 + j3 + 3) \end{cases}$$


$$\therefore i_2 = 1.9 + j1.9 A = 2.7 \angle 45^\circ$$

$$(a) P_R = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} \cdot 2.7^2 \cdot 3 = 10.935 W$$

$$(b) p = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(10 - \phi)$$

$$V = i_2 \cdot (3 + 1 + j3) = 2.7 \angle 45^\circ \cdot 5 \angle 36.9^\circ = 13.5 \angle 81.9^\circ$$
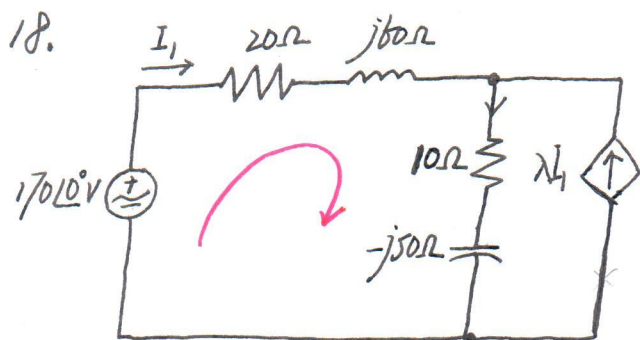
$$\therefore p = \frac{1}{2} \cdot 13.5 \cdot 5 \cos(81.9^\circ - 30^\circ) = 20.82 W$$



$$(a) \lambda = 0 \text{ open circuit}$$

$$Z_{all} = 20 + j60 + 10 - j50 = 30 + j10 \Omega$$

$$I_1 = \frac{170 \angle 0^\circ}{30 + j10} = 5.1 - j1.7 = 5.38 \angle -18.43^\circ$$

$$P_{20} = \frac{1}{2} (5.38)^2 \cdot 20 = 289.4 W$$

$$P_{10} = \frac{1}{2} (5.38)^2 \cdot 10 = 144.7 W$$

$$(b) \lambda = 1$$

KVL:


$$170 = 20I_1 + j60I_1 + (10 - j50) \cdot 2I_1$$

$$\therefore I_1 = \frac{170}{40 - j40} = 2.125 + j2.125 = 3 \angle 45^\circ$$

$$P_{20} = \frac{1}{2} (3)^2 \cdot 20 = 90 W$$

$$P_{10} = \frac{1}{2} (3+3)^2 \cdot 10 = 180 W$$

33.

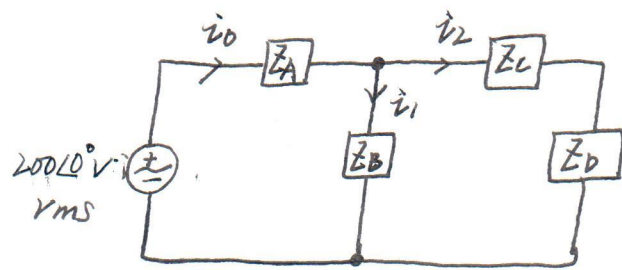

$$Z_A = 5 + j2 \Omega \quad Z_B = 20 - j10 \Omega \quad Z_C = 10 \angle 30^\circ \Omega$$

$$Z_D = 10 \angle -60^\circ \Omega$$

(a) apparent power delivered to each load

(b) apparent power generated by the source

$$\begin{aligned} Z_{CD} &= Z_C + Z_D = 10 \angle 30^\circ + 10 \angle -60^\circ = 10 \cos 30^\circ + j10 \sin 30^\circ + 10 \cos(-60^\circ) + j10 \sin(-60^\circ) \\ &= 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + j5 + 5 - j10 \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= (5\sqrt{3} + 5) + j(5 - 5\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$Z_{BCD} = Z_B \parallel Z_{CD} = \frac{[(5 + j5\sqrt{3}) + j(5 - 5\sqrt{3})](20 - j10)}{[(5 + j5\sqrt{3}) + j(5 - 5\sqrt{3})] + (20 - j10)} \approx 8.21 - j2.90$$

$$\therefore Z_{ABCD} = Z_A + Z_{BCD} = 5 + j2 + 8.21 - j2.9 = 13.21 - j0.9 = 13.24 \angle -3.9^\circ$$

$$\therefore \dot{i}_0 = \frac{200 \angle 0^\circ}{Z_{ABCD}} = \frac{200 \angle 0^\circ}{13.24 \angle -3.9^\circ} = 15.11 \angle 3.9^\circ$$

$$\dot{i}_1 = \dot{i}_0 \frac{(Z_C + Z_D)}{(Z_C + Z_D + Z_B)} = \frac{(5 + j5\sqrt{3}) + j(5 - 5\sqrt{3})}{(5 + j5\sqrt{3}) + j(5 - 5\sqrt{3}) + (20 - j10)} \times 15.11 \angle 3.9^\circ = 5.77 + j1.12 = 5.88 \angle 10.98^\circ$$

$$\dot{i}_2 = \dot{i}_0 \frac{Z_B}{(Z_C + Z_D + Z_B)} = \frac{20 - j10}{(5 + j5\sqrt{3}) + j(5 - 5\sqrt{3}) + (20 - j10)} \times 15.11 \angle 3.9^\circ = 9.3 - j0.09 = 9.3 \angle -0.55^\circ$$

$$\checkmark P_S = 200 \times 15.11 = 3022 \text{ VA}$$

$$U_{ZA} = \dot{i}_0 \cdot Z_A = 15.11 \angle 3.9^\circ \cdot (5 + j2) = 81.4 \angle 25.7^\circ$$

$$\checkmark P_{ZA} = 81.4 \times 15.11 = 1230 \text{ VA}$$

$$U_{ZB} = \dot{i}_1 \cdot Z_B = (5.77 + j1.12) \cdot (20 - j10) = 131.4 \angle -15.6^\circ$$

$$\checkmark P_{ZB} = 131.4 \times 5.88 = 772 \text{ VA}$$


$$U_{ZC} = \dot{i}_2 \cdot Z_C = (9.3 - j0.09) \cdot 10 \angle 30^\circ = 93 \angle 29.4^\circ$$

$$\checkmark P_{ZC} = 93 \times 9.3 = 865 \text{ VA}$$

$$U_{ZD} = \dot{i}_2 \cdot Z_D = (9.3 - j0.09) \cdot 10 \angle -60^\circ = 93 \angle -60.6^\circ$$

$$\checkmark P_{ZD} = 93 \times 9.3 = 865 \text{ VA}$$

4/.

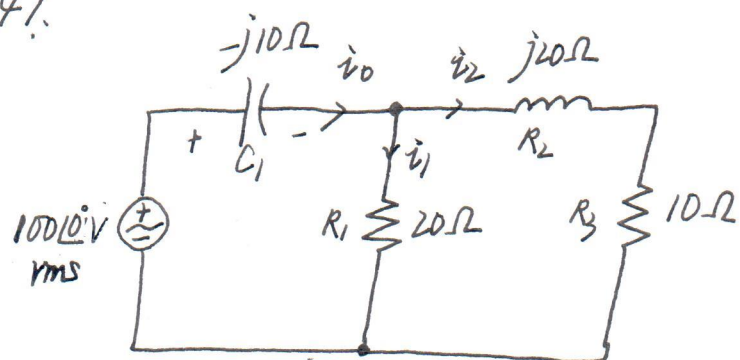

$$Z_{\#} = \frac{20 \cdot (10 + j20)}{20 + (10 + j20)} = 10.77 + j6.15 \Omega$$

$$Z_{all} = Z_{\#} - j10 = 10.77 + j6.15 - j10 = 10.77 - j3.85 \Omega = 11.44 \angle -19.67^\circ$$

$$\therefore i_0 = \frac{100 \angle 0^\circ}{Z_{all}} = \frac{100 \angle 0^\circ}{11.44 \angle -19.67^\circ} = 8.23 + j2.94 = 8.74 \angle 19.66^\circ$$

$$i_1 = \frac{(10 + j20)}{20 + (10 + j20)} \cdot i_0 = 3.53 + j4.12 = 5.43 \angle 49.4^\circ$$

$$i_2 = \frac{20}{20 + (10 + j20)} \cdot i_0 = 4.7 - j1.17 = 4.84 \angle -14^\circ$$

$$P_S = 100 \angle 0^\circ \cdot 8.74 \angle -19.66^\circ = 874 \angle -19.66^\circ = 823 - j294 \text{ VA}$$

$$P_{C1} = -j10 \cdot i_0^2 = 483.9 - j590.9 \text{ VA}$$

$$P_{R1} = 20 \cdot i_1^2 = -90.3 + j581.7 \text{ VA}$$

$$P_{R2} = j20 \cdot i_2^2 = 219.96 + j414.4 \text{ VA}$$

$$P_{R3} = 10 \cdot i_2^2 = 207.2 - j109.98 \text{ VA}$$